Duração 90 minutos. Respostas certas, 1 valor, erradas, -0.25. Sem consulta e com uso de qualquer tipo de calculadora,

UNIVERSIDADE DO PORTO

L.EIC013 — FÍSICA II — 2º ANO, 1º SEMESTRE

8 de janeiro de 2022

Nome: Pedro Nuno Ferreira Moura de Macedo

11.5

sem ligação a redes. Use os valores das constantes no formulário em anexo.

1. Um fio retilíneo, muito comprido, com carga linear de 5 μC/m, 7. Determine o valor da resistência equivalente entre os pontos A

- 1. Um fio retilineo, muito comprido, com carga linear de 5 μ C/m, encontra-se sobre o eixo dos z. Calcule o módulo do campo elétrico no ponto P, com coordenadas x=2 m, y=7 m e z=12 m.
 - (A) 12.86 kN/C
- (C) 12.36 kN/C
- (E) 3.75 kN/C

- (B) 7.5 kN/C
- (**D**) 45.0 kN/C

Resposta: Em branco (0)

- 2. Um quadrado com 3 cm de lado encontra-se numa região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme, com módulo de 5 kN/C, e numa direção que faz um ângulo de 60° com o quadrado. Calcule o valor absoluto do fluxo elétrico através do quadrado.
 - (A) $4.5 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}$
- **(D)** $0.225 \text{ kN} \cdot \text{m}^2/\text{C}$
- **(B)** $0.39 \, \text{kN} \cdot \text{m}^2/\text{C}$
- (E) $2.25 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}$
- (C) $3.9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}$

Resposta: C (+1)

- **3.** Duas cargas pontuais encontram-se sobre o eixo dos x, em x=-2 cm e x=10 cm. O valor da carga em x=-2 cm é +1 nC mas o valor da outra carga é desconhecido. Arbitrando potencial igual a zero no infinito e sabendo que o potencial também é nulo no ponto x=1 cm sobre o eixo dos x, calcule o valor da segunda carga.
 - (A) -1 nC
- (C) -5 nC
- (E) -4 nC

- **(B)** -2 nC
- (D) -3 nC

Resposta: D (+1)

- 4. O coeficiente de temperatura do chumbo a 20° C, é igual a 0.0043. Se a resistência de uma barra de chumbo é $65~\Omega$ a 20° C, qual será a resistência quando a barra for aquecida até 75° C?
 - (**A**) 83.4 Ω
- (C) 80.4Ω
- **(E)** 103.4 Ω

- (**B**) 72.7 Ω
- **(D)** 95.7Ω

Resposta: C (+1)

- 5. Dois condensadores com capacidades 4 μF e 8 μF são ligados em série a uma fonte de 24 V. Calcule a diferença de potencial no condensador de 4 μF .
 - (A) 16 V
- (**C**) 12 V
- **(E)** 20 V

- (**B**) 8 V
- **(D)** 4 V


Resposta: Em branco (0)

- **6.** Quando a intensidade da corrente numa resistência é I, a potência dissipada é P. Qué potência dissipa a mesma resistência quando a intensidade da corrente muda para I/3?
 - (**A**) P/3
- (**C**) 9P
- **(E)** 3 *P*

- **(B)** *P*
- **(D)** P/9

Resposta: D (+1)

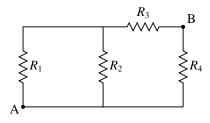7. Determine o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B no diagrama, sabendo que $R_1=4$ k Ω , $R_2=6$ k Ω , $R_3=9$ k Ω e $R_4=3$ k Ω .




- (A) $5.23 \text{ k}\Omega$
- (C) $3.33 \text{ k}\Omega$
- (E) $2.38 \text{ k}\Omega$

- (**B**) 7.13 kΩ
- (**D**) 1.43 kΩ

Resposta: E (+1)

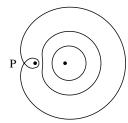8. O desenho representa as superfícies equipotencias de um sistema de duas cargas pontuais. Qual das afirmações é verdadeira?



- (A) As duas cargas são iguais.
- (B) As duas cargas são positivas.
- (C) O valor absoluto da carga do lado direito é menor.
- (D) As duas cargas são negativas.
- (E) Uma das cargas é positiva e a outra é negativa.

Resposta: E (+1)

- **9.** Uma esfera condutora isolada, com raio de 1 cm e carga total de 4 nC, tem centro no ponto (x, y, z) = (10 cm, 0, 0) e uma segunda esfera condutora isolada, com raio de 2 cm e carga total de 1 nC, tem centro no ponto (x, y, z) = (0, 12 cm, 0). Determine o valor do potencial na origem, arbitrando potencial nulo no infinito.
 - (A) 435 V
- (C) 219 V
- **(E)** 795 V

- (**B**) 315 V
- **(D)** 255 V


Resposta: Em branco (0)

- **10.** Num condensador isolado e carregado com carga Q a energia eletrostática armazenada é U. Se Q for aumentada até $2\,Q$, a energia passará a ser:
 - (A) U/4
- (C) U/2
- (E) 4U

- (**B**) a mesma U
- **(D)** 2*U*

Resposta: D (-0.25)

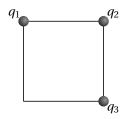11. Três cargas pontuais, $q_1 = 6 \times 10^{-8}$ C, $q_2 = -5 \times 10^{-8}$ C e 15. Num condensador, sem dielétrico, de placas paralelas quadra $q_3 = 2 \times 10^{-8}$ C encontram-se em 3 dos vértices dum quadrado com 4 cm de aresta, tal como mostra a figura. Determine o módulo da força elétrica resultante na carga q_2 .




- (A) 2.96 mN
- (C) 17.79 mN
- (E) 2.22 mN

- (**B**) 5.93 mN
- (**D**) 3.56 mN

Resposta: C (+1)

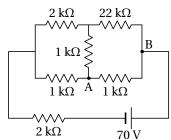12. No circuito da figura, sabendo que a corrente na resistência de $22 \text{ k}\Omega$ é igual a 1 mA, determine a diferença de potencial entre os pontos A e B.




- (A) 18 V
- (C) 22 V
- (E) 6 V

- (**B**) 10 V
- **(D)** 14 V

Resposta: Em branco (0)

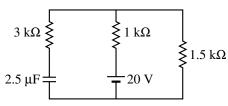13. Uma fonte de tensão constante foi ligada a um condensador e 3 resistências, como mostra o diagrama. Calcule a intensidade da corrente fornecida pela fonte no instante inicial em que é ligada.




- (A) 5 mA
- (C) 4 mA
- (E) 2.5 mA

- (B) 10 mA
- (**D**) 0 mA

Resposta: Em branco (0)

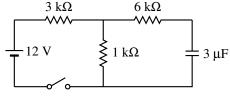14. No circuito da figura, o condensador está inicialmente descarregado. Calcule a diferença de potencial na resistência de $3 \text{ k}\Omega$, muito tempo depois do interruptor ter sido fechado.



- (A) 3 V
- (C) 9 V
- (E) 8 V

- **(B)** 12 V
- (**D**) 4 V

Resposta: C (+1)

- das, com 40.0 cm de lado, a distância entre as placas é 0.3 mm. Se o condensador é carregado até a diferença de potencial de 15 V, determine a carga armazenada.
 - (A) 6.37 nC
- (C) 70.7 nC
- (E) 1.06 nC

- (**B**) 14.9 nC
- (**D**) 1.70 nC

Resposta: C (+1)

- **16.** Duas cargas pontuais são colocadas sobre o eixo dos x: uma carga de $2 \mu C$ em x = -1.0 m e outra carga de $-5 \mu C$ na origem. Calcule o módulo do campo elétrico no ponto x = 1.0 m, no eixo dos x.
 - (A) $6.75 \, \text{mN/}\mu\text{C}$
- (C) $54.0 \text{ mN/}\mu\text{C}$
- (E) $49.5 \text{ mN/}\mu\text{C}$

- **(B)** $40.5 \text{ mN/}\mu\text{C}$
- **(D)** $36.0 \, \text{mN/}\mu\text{C}$

Resposta: B (+1)

17. Em qualquer ponto (x,y) no plano xy, a componente y do campo elétrico produzido por duas cargas pontuais é:

$$E_y = \frac{45 y}{\left[(x-2)^2 + y^2 \right]^{3/2}} + \frac{54 (y-1)}{\left[x^2 + (y-1)^2 \right]^{3/2}}$$

Em que as distâncias são medidas em m, as cargas em μC e o campo em kN/C. Qual é o valor da carga no ponto (2,1)?

- (A) $5 \mu C$
- (C) $54 \mu C$
- (E) 6 μC

- (**B**) 45 μC
- (D) $0 \mu C$

Resposta: Em branco (0)

- 18. Selecione a afirmação correta. A energia potencial elétrica de uma partícula com carga positiva:
 - (A) É maior nos pontos onde o potencial é menor.
 - (B) É sempre positiva.
 - (C) É sempre menor que a energia de uma partícula com carga negativa no mesmo ponto.
 - (D) É maior nos pontos onde o potencial é maior.
 - (E) É sempre maior que a energia de uma partícula com carga negativa no mesmo ponto.

Resposta: A (-0.25)

- 19. Num condutor ligado a uma pilha com f.e.m. de 1.5 V, circulam 3×10^{16} eletrões de condução durante 7 segundos. Calcule a potência média fornecida pela pilha nesse intervalo.
 - (A) 0.1 mW
- (C) 2.57 mW
- (E) 1.03 mW

- (B) 0.51 mW
- (**D**) 0.82 mW

Resposta: E (+1)

- 20. As unidades V-A (volt vezes ampere) podem ser usadas para medir:
 - (A) Corrente
- (D) Energia
- (B) Voltagem
- (E) Potência

(C) Carga

Resposta: E (+1)